

Derste yaptığımız ve doğru olup olmadığını sorguladığımız örnek aşağıdadır.

Sonuç: derste yapılan doğrudur ve ispatı aşağıdadır. Simülasyon sonucu bunu göstermektedir.

Connect high voltage side Y and low voltage side Delta.

Van lags VAN by 90 degrees.



