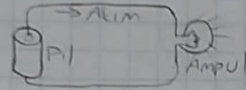


# ELEKTRİK



Elektrik devresi, elektrik elemanlarının birbirine bağlanmasıdır.





Uluslararası Birim Sistemi (SI):

|            | Çarpan     | Örnek | Sembol |
|------------|------------|-------|--------|
| Akım (A)   | $10^9$     | giga  | G      |
| Voltaj (V) | $10^6$     | mega  | M      |
| Yük (C)    | $10^3$     | kilo  | k      |
|            | $10^0$     |       |        |
|            | $10^{-3}$  | mili  | m      |
|            | $10^{-6}$  | mikro | $\mu$  |
|            | $10^{-9}$  | nano  | n      |
|            | $10^{-12}$ | piko  | p      |

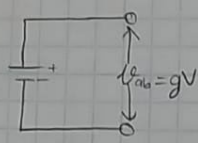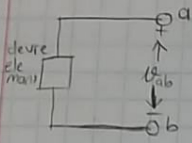**Yük Ve Akım:** Yük, maddeyi oluşturan atomik partiküllerin bir özelliğidir. Coulomb (C) olarak ölçülür.  
①  $q$  olarak gösterilir.  $1e^- = 1.602 \cdot 10^{-19} C$



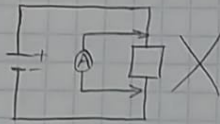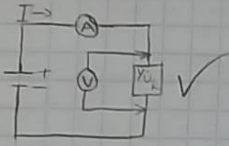$V_{ba} = -gV$  Akım, devre elemanının üzerinden akar. Gerilim devre elemanının terminalleri arasında ölçülür.



**Güç Ve Enerji:** Güç, harcanan ya da üretilen enerjinin zamana oranıdır.  $P_{\text{Güç}} \text{ (Watt)} \triangleq \frac{dw}{dt} \rightarrow \frac{\text{enerji (J)}}{\text{zaman (s)}}$


$$P = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = VI$$

**Pasif İşaretleme Yöntemi:** Güç üreten cihazlarda akımın çıktığı terminal (+) terminaldir. Güç üreten devre elemanlarına akımın girdiği terminal (+) olarak işaretlenir.


(4)

**Yükün Korunumu Kanunu:** Yük yoktan vardır, vordan yok olamaz. Transfer edilebilir. Bir sistemdeki toplam elektrik yükü değişmez.

**Akım:** Yüklerin hareketidir.

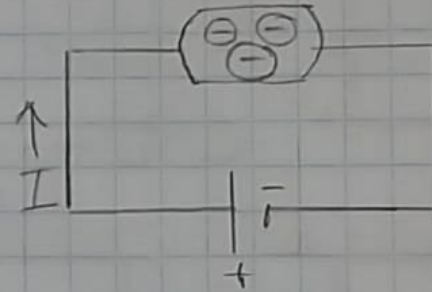

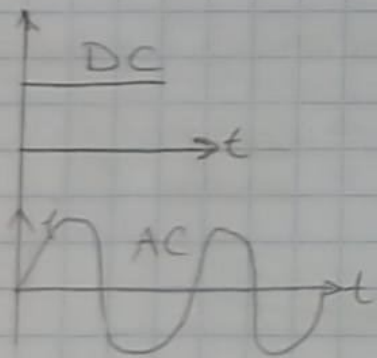Elektrik akımı, yükün zamana karşı değişim miktarıdır.  
 $i \triangleq \frac{q}{dt}$  Amper (A) ile ölçülür.  $I$  veya  $i$  ile ifade edilir.




**Örn** Bir terminale giren yük miktarı  $q = 5t \sin 4\pi t$  mC ise  $t = 0,05$  s'deki akımı hesaplayınız.


**Çöz:**  $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (5t \sin 4\pi t) = 5 \sin 4\pi t + 20\pi t \cos 4\pi t$

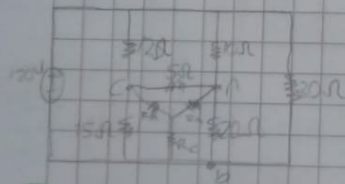(2)


@  $t = 0,05$  s  $i = 0 + 10\pi = 31,42$  mA



24

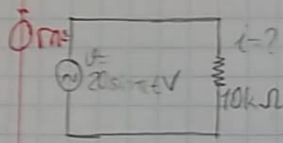


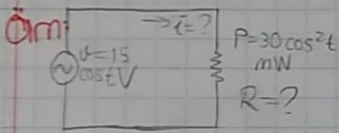$i = ?$   $P = ?$  **Cöz:**  $A \sin 2\pi f t$   $A = 20$   $2\pi f t = \pi t$   
 $2f = 1$   $f = 0.5 \text{ Hz}$   $i = \frac{u}{R} = \frac{20 \sin \pi t}{10 \text{ k}\Omega} = 2 \sin \pi t \text{ mA}$   
 $P = i u = 40 \sin^2 \pi t \text{ mW}$



$P = 30 \cos^2 t \text{ mW}$   $R = ?$  **Cöz:**  $P = u i \Rightarrow i = \frac{P}{u} = \frac{30 \cos^2 t \text{ mW}}{15 \cos t \text{ V}} = 2 \cos t \text{ mA}$   
 $R = \frac{u}{i} = \frac{15 \cos t \text{ V}}{2 \cos t \text{ mA}} = 7.5 \text{ k}\Omega$


### Devre Düzümleri Ve Kolları:

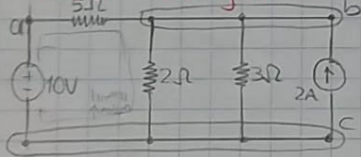


5 devre kolu  $\rightarrow 2\Omega, 3\Omega, 2A, 10A, 5\Omega$   
 3 düğüm noktası  $\rightarrow a, b, c$

### Seri Bağlantı:


10

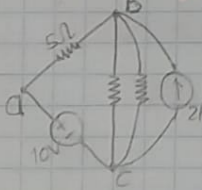

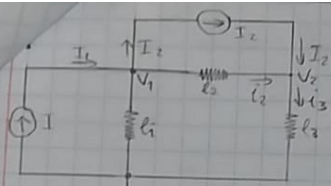
Eğer iki ya da daha fazla sayıda eleman, aynı dalgımlı paylaşarak, aynı akını basıyor-larsa, bu elemanlar seri bağlantıdır.



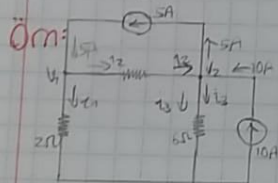KAK:  $I_1 = I_2 + i_1 - i_2$   $I_2 + i_2 = i_3$   
 $I_1 = I_2 + \frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2}$   $I_2 + \frac{V_1 + V_2}{R_2} = \frac{V_2 - 0}{R_3}$



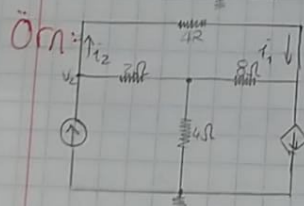KAK @  $V_1 = 5 = i_1 + i_2$   $\frac{V_1 - 0}{2} - \frac{V_1 - V_2}{4} = 5$   $3V_1 - V_2 = 20$   
KAK @  $V_2 = i_2 + 10 = 5 + i_3$   $i_3 - i_2 = 5$   $\frac{V_2 - 0}{6} - \frac{V_1 - V_2}{4} = 5$   
 $3V_1 - 5V_2 = -60$   $V_1 = 20V$   $V_2 = 13.3V$




$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 4 & 7 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  KAK @  $V_1: i_1 + i_2 = 3$   $\frac{V_1 - V_3}{4} + \frac{V_1 - V_2}{2} = 3$   
 $3V_1 - 2V_2 - V_3 = 12$

①  $V_2 = i_1 = i_2 + i_3$   $\frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_2 - V_3}{8} + \frac{V_2 - 0}{4}$   $4V_1 - 7V_2 + V_3 = 0$


②  $V_3 = i_1 + i_2 = 2i_3$   $\frac{V_1 - V_3}{4} + \frac{V_2 - V_3}{8} = 2$   $\frac{V_1 - V_2}{2}$

$V_1 = 10V$   $i_1 = -10A$   $i_1 + i_4 = i_2 + i_3$

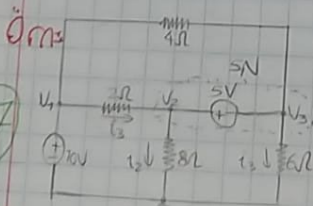$\frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_1 - V_3}{4} = \frac{V_2 - 0}{8} + \frac{V_2 - 0}{6}$   $V_2 = V_3 + 5$



17

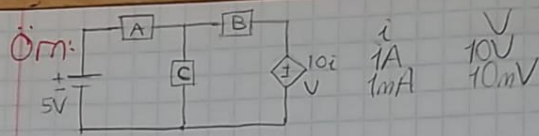

**Direnç:** Maddelerin üzerinden akan yüke karşı koyabilme kabiliyetidir. R ile gösterilir. Birimi ohm ( $\Omega$ )'dur.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$\rho$ : direnç katsayısı ( $\Omega \cdot m$ )  
 $l$ : uzunluk (m)  
 $A$ : kesit alan ( $m^2$ )

**Materyal**

Gümüş  
Bakır  
Alüminyum  
Altın  
Karbon  
Germaniyum  
Silikon  
Kağıt  
Mika  
Cam  
Teflon

**Direnç Katsayısı**

$1.64 \cdot 10^{-8}$   
 $1.72 \cdot 10^{-8}$   
 $2.8 \cdot 10^{-8}$   
 $2.45 \cdot 10^{-8}$   
 $4 \cdot 10^{-5}$   
 $4.7 \cdot 10^{-3}$   
 $6.4 \cdot 10^{-2}$   
 $10^{10}$   
 $5 \cdot 10^{11}$   
 $10^{12}$   
 $3 \cdot 10^{12}$



} İletken  
} Y. iletken  
} Yalıtılan

Örneği: 10mm olan 45 km uzunluğunda bakır telin iki ucu arasındaki direnci nedir?


**Çöz:**  $D = 10mm \Rightarrow A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{10mm}{2}\right)^2 = 78 \cdot 10^{-6} m^2$

$R = \rho \frac{l}{A} = 1.72 \cdot 10^{-8} \frac{45 \cdot 10^3}{78 \cdot 10^{-6}} \approx 9.9 \Omega$

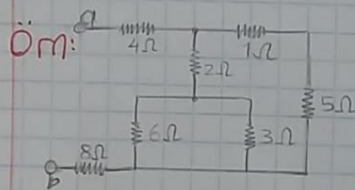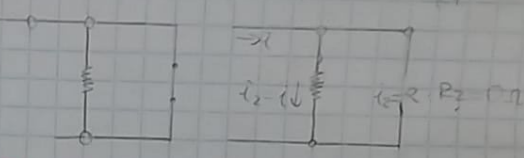
KAK:  $i = i_1 + i_2$   $\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad U = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$   
 $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$   $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$   $U = i R_{eq}$   $i_1 = \frac{U}{R_1} = i \frac{R_2}{R_1 + R_2}$   
 $i_2 = i \frac{R_1}{R_1 + R_2}$



Res=?

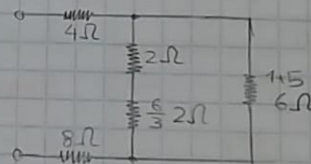


$R_{eq} = 4 + 8 + 2,4 = 14,4 \Omega$

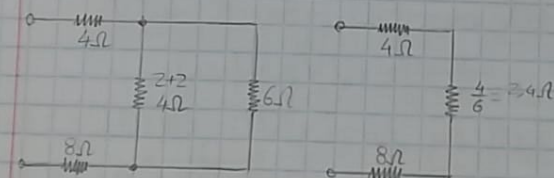


Öm:  $R_{eq} = ?$

$[(4+3+5) // 4] + 3 // 6 + 4 + 3 = 12$

15

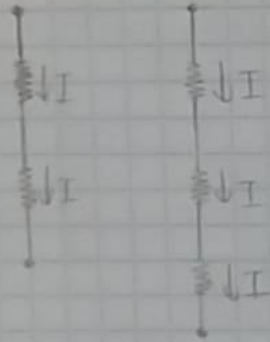


## Paralel Bağlantı:

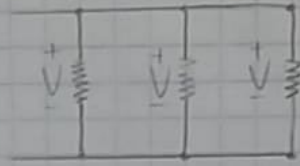

Eğer iki yada daha fazla sayıdaki eleman aynı iki düğüme bağlıysa ve üzerinde aynı gerilim varsa, bu devre elemanları paraleldir.

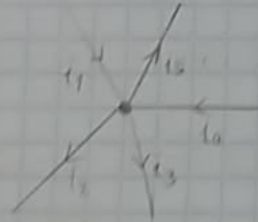
## Kirchoff Akım Kanunu (KAK):

Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir.




$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

$$(i_1 + i_2) - i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

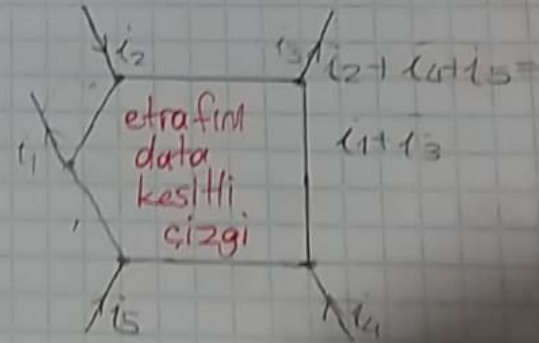

$$i_2 + i_4 + i_5 =$$

$$i_1 + i_3$$

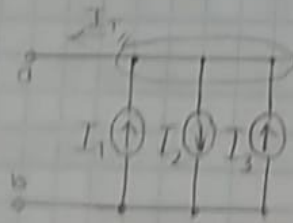

$$I_1 + I_3 = I_T + I_2$$

$$I_T = I_1 - I_2 + I_3$$

(11)

Örn: Bir terminalden geçen akım  $i = 3t^2 - t$  A ise  $t = 1$  s ve  $t = 2$  s aralığında bu terminale giren yük miktarı nedir?

Cöz:  $q = \int i dt = \int_1^2 (3t^2 - t) dt = (t^3 - \frac{t^2}{2}) \Big|_1^2 = 6 - 0.5 = 5.5 \text{ C}$

Örn: Bir devre elemanı üzerindeki akım  $i = \begin{cases} 4 \text{ A}, & 0 \leq t \leq 1 \text{ s} \\ 4t^2 \text{ A}, & t > 1 \text{ s} \end{cases}$

olarak veriliyor. Bu devre elemanına  $t = 0$  s ile  $t = 2$  s aralığında giren yük nedir?

Cöz:  $q = \int i dt = \int_0^1 4 dt + \int_1^2 4t^2 dt \approx 13.3 \text{ C}$

**Gerilim:** Gerilim ya da potansiyel fark, devre elemanları üzerinde, yükü hareket ettirmek için gerekli olan elektrostatik kuvveti temsil eder.


**Volt (V)** olarak ölçülür. V(DC) ya da v(AC) ile temsil edilir.  $v_{ab} \triangleq \frac{dw}{dq} \rightarrow \text{enerji (J) / yük}$

③

$v_{ab} = -qV$  Akım  $i$

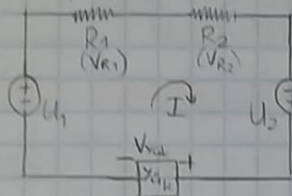
## Kirchoff Gerilim Kanunu (KGG):

Kapalı bir devre üzerindeki gerilimlerin toplamı 0



$$-V_1 + V_{R1} + V_{R2} - V_2 + V_{YUK} = 0$$

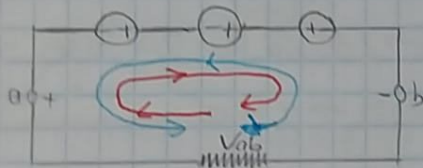
$$V_1 + V_2 = V_{R1} + V_{R2} + V_{YUK}$$



$$-V_1 - V_2 + V_3 - V_{ab} = 0 \quad V_{ab} - V_3 + V_2 + V_1 = 0$$

$$V_{ab} = -V_1 - V_2 + V_3 \quad V_{ab} = -V_1 - V_2 + V_3$$

Öm:

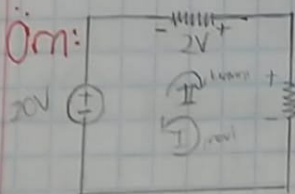

$$V_1 + V_2 = ? \quad -20 + V_1 + V_2 = 0$$

$$\text{Ohm: } V_1 = I \times 2\Omega \quad V_1 = 4A \times 2\Omega = 8V$$

$$V_2 = I \times 3\Omega \quad V_2 = 4A \times 3\Omega = 12V$$

$$-20 + 2I + 3I = 0 \quad 5I = 20 \quad I = 4A \rightarrow V_1 = 4A \times 2\Omega = 8V$$

$$V_2 = 4A \times 3\Omega = 12V$$

12


## Devre Elemanları:

1) Pasif Devre Elemanları: Güç tüketirler, direnç vardır. İndüktör / Bobin vardır. kondansatör vardır.

2) Aktif Devre Elemanları: Güç üretirler. jeneratörler, pil labu, ıslamsel kuvvetlendirici (Op-Ampul) vardır.




Güç Kaynakları

Gerilim Kaynakları  
Akım Kaynakları

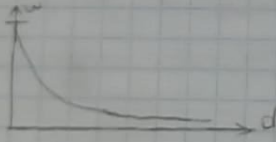


Kaynaklar


Beginsiz güç kaynakları

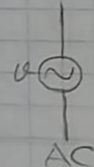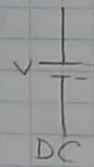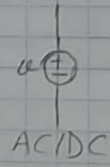

6

Kontrollü Güç Kaynakları

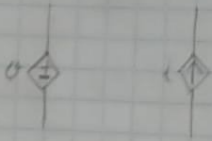


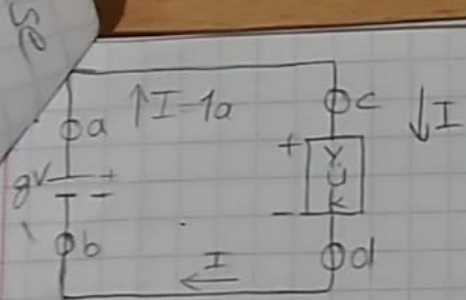

$$V_{ab} = gV \quad V_{cd} = gV \quad P_{\text{üretilen}} = V_{ab} \times I$$


$$P_{\text{yük}} = V_{cd} \times I \quad P_{\text{üretilen}} = P_{\text{yük}}$$

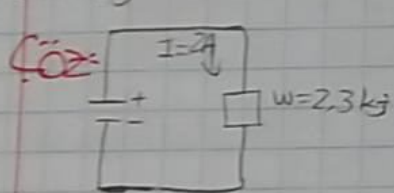**Öm:** Bir güç kaynağına bağlı lamba üzerinden 10s boyunca 2A akım geçiyor. Eğer lambada ısı ve ışık olarak 2,3 kJ'lık bir enerji tüketiliyor. Lamba üzerindeki gerilim?



$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \Delta q = i \Delta t = 2A \times 10s = 20C$$
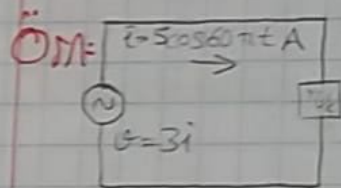
$$V_k = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2,3 kJ}{20C} = 115 V$$




**Öm:**  $P_{\text{yük}} = ?$  @  $t = 3ms$  **Çöz:**  $v = 3i = 3 \times 5 \cos 60\pi t = 15 \cos 60\pi t V$

$$P = vi = 75 \cos^2 60\pi t W$$

$$@ t = 3ms \Rightarrow 75 \cos^2 60\pi \cdot 3 \times 10^{-3} = 53,48 W$$

**Öm:** 100W'lık bir ampul 2 saatte ne kadar enerji harcar?

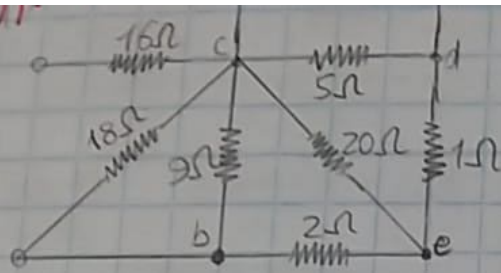**Çöz:**  $P = \frac{\Delta w}{\Delta t} \Rightarrow \Delta w = P \Delta t = 100 W \times (2 \times 60 \times 60) s = 720000 J = 720 kJ$








### Düğüm Analiz Yöntemi:

Gerilim kaynağı içermeyen  $n$  düğüm noktası olan bir devre için;

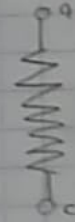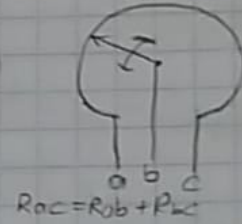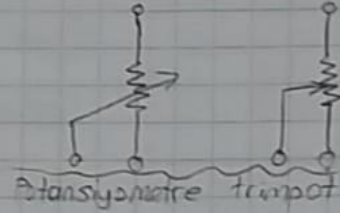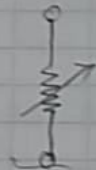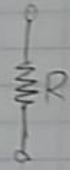- 1) Düğüm noktalarından birisi referans (0V) kabul edilir.
- 2) KAK, referans düğümü hariç, tüm düğümlere uygulanır.
- 3) KAK ile elde edilen denklem, düğüm gerilimleri  $i$  cinsinden tekrar yazılır ve çözülür.

Dirençler sabit değerli ya da ayarlanabilir olur.



$R_{ab} \uparrow$   
 $R_{ac} -$   
 $R_{bc} \downarrow$

İletkenlik (G) :  $G = \frac{1}{R}$   
 $\frac{1}{\Omega} = 1S$  (S)  $\frac{1}{\Omega} = 1S$

Direnç Ve Güç:  $P = U \cdot i$   $iRi = i^2 R$   $U \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$

Örn: 220V ile çalışan bir ütü, 2A akım çekiyor ise ütünün direnci nedir?


Cöz:  $R = \frac{U}{I} = \frac{220V}{2A} = 110\Omega$

Örn: Tost makinesinin direnci  $40\Omega$  ise 220V ile çalıştığında ne kadar akım çeker.

Cöz:  $i = \frac{U}{R} = \frac{220V}{40\Omega} = 5.5A$

Örn:  $I = ?$   $P = ?$

(9)

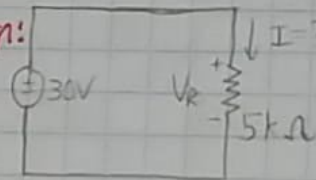


Cöz:  $V_R = 30V$   $I = \frac{V_R}{R} = \frac{30V}{5k\Omega} = 6mA$

$P = I^2 R = (6mA)^2 \times 5k\Omega = 180mW$

$$-V_2 + V_2 + V_1 = 0 \quad 5I = -20 \quad I = -4A \rightarrow V_1 = -4 \times 2 = -8V$$


$$V_2 = -4 \times 3 = -12V$$

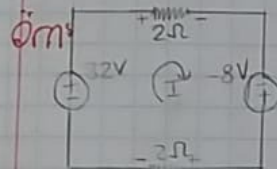

$$V_1, V_2 = ? \quad -32V + V_1 - (-8) + V_2 = 0 \quad V_1 + V_2 = 24$$

$$\text{Ohm: } V_1 = I \times 4\Omega \quad V_2 = I \times 2\Omega \quad 4I + 2I = 24$$
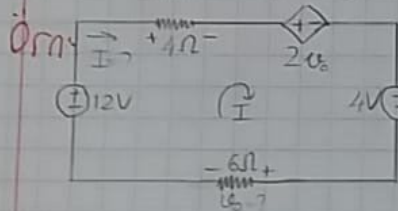
$$6I = 24 \quad I = 4A \quad V_1 = 4 \times 4 = 16V \quad V_2 = 4 \times 2 = 8V$$




$$I, V_0 = ? \quad -12 + V_{4\Omega} + 2V_0 - 4 + V_{6\Omega} = 0$$

$$\text{Ohm: } V_{4\Omega} = I \times 4\Omega \quad V_{6\Omega} = I \times 6\Omega \quad V_0 = -I \times 6\Omega$$

$$4I + 2 \times (-6I) + 6I = 16 \quad 10I - 12I = 16$$

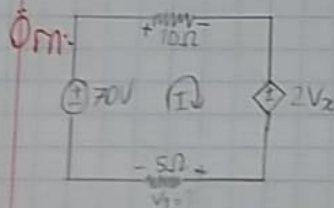
$$-2I = 16 \quad I = -8A \quad V_0 = -6I = -6 \times -8 = 48V$$



$$V_1, V_2 = ? \quad -70 + V_2 + 2V_2 + V_1 = 0$$

$$\text{Ohm: } V_2 = I \times 10\Omega \quad V_1 = I \times 5\Omega \quad 3 \times (10I) + 5I = 70$$
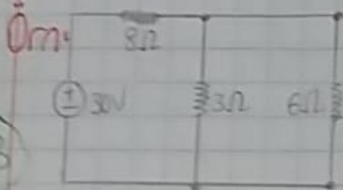
$$35I = 70 \quad I = 2A \quad V_2 = 2 \times 10 = 20V \quad V_1 = 10V$$



Kollarındaki akım ve gerilimi bulunuz

$$\text{KSK: } -30 + V_1 + V_3 = 0 \Rightarrow$$

$$-30 + 8i_1 + 3i_3 = 0$$



$$-V_3 + V_2 = 0 \Rightarrow -3i_3 + 6i_2 = 0$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (i_1 = i_2 + i_3) \quad V_1 = i_1 \times 8\Omega \quad V_2 = i_2 \times 6\Omega \quad V_3 = i_3 \times 3\Omega$$

$$i_1 = 3A \quad i_2 = 1A \quad i_3 = 2A \quad V_1 = 24V \quad V_2 = 6V \quad V_3 = 6V$$


# Thevenin Teoremi:

Linear  
Elektrik  
Devresi

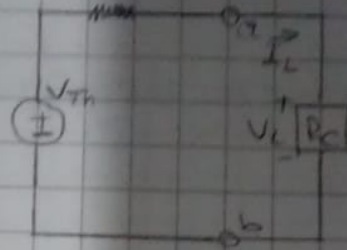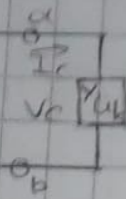


$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

Örn:

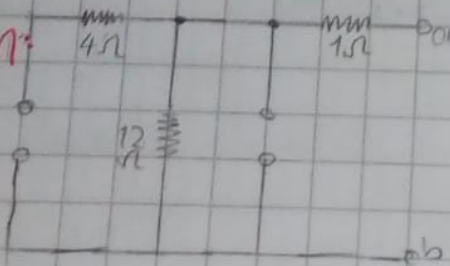
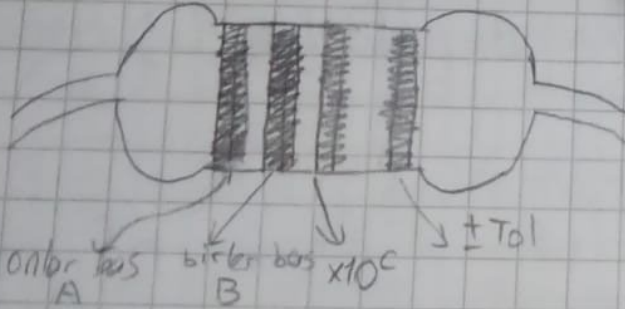
$$R_{Th} = \left(\frac{4}{12}\right) + 1 = 4\Omega$$



$$AB \times 10^C \pm \%D$$


| 0     | 1    | 2   | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-------|------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Sokak | Kalk | Ta  | So   | Ya   | Ma   | M     | G     | İ     | N     |
| 500   | 0500 | 2-3 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

%10 ← Gümüş } Tolerans  
%5 ← Altın } ve çarpma

$$5\Omega \pm \%1$$

$$10N$$

E24 direnç Serisi  
 $\frac{1}{4}W$

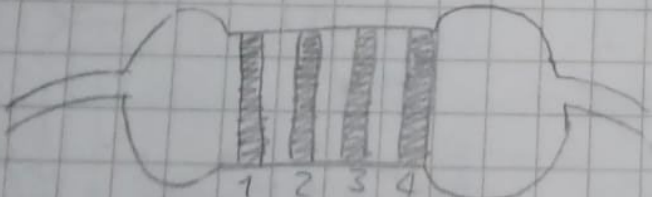

|         |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| kahve   | Siyah   | Kırmızı | Altın |
| Sarı    | siyah   | Turuncu | "     |
| kırmızı | mar     | kırmızı | "     |
| kahve   | kırmızı | Siyah   | "     |
| Turuncu | siyah   | Yasıl   | "     |
| Yasıl   | Beyaz   | kahve   | "     |
|         | ma      |         |       |

23

$$R$$

$$10 \times 10^2 \pm \%5 \Omega = 1000\Omega \pm \%5 = 1k\Omega \pm \%5$$

$$47 \times 10^3 \pm \%5 \Omega = 47k\Omega$$

$$22 \times 10^2 \Omega = 2,2k\Omega$$

$$10 \times 10^0 \Omega = 10\Omega$$

$$39 \times 10^3 \Omega = 39M\Omega$$


$$56 \times 10^1 \Omega = 560\Omega$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (i_1 = i_2 + i_3) \quad V_1 = i_1 \times 8\Omega \quad V_2 = i_2 \times 6\Omega \quad V_3 = i_3 \times 3\Omega$$

$$i_1 = 3A \quad i_2 = 1A \quad i_3 = 2A \quad V_1 = 24V \quad V_2 = 6V \quad V_3 = 6V$$

Dirençlerin Seri Bağlanması:

1) Gerilim Bölücü:

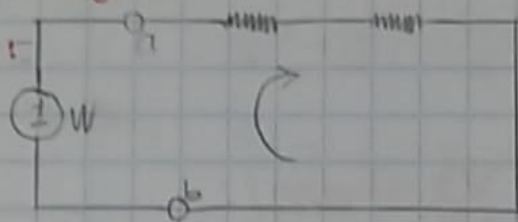

$$R_{es} = R_1 + R_2 \quad U = i(R_1 + R_2)$$

$$i = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{U}{R_{es}}$$


$$V_1 = iR_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = iR_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{KKG: } -U + V_1 + V_2 = 0 \quad U = V_1 + V_2 = iR_1 + iR_2 = i(R_1 + R_2)$$


OHM:  $V_1 = iR_1 \quad V_2 = iR_2 = iR_{es}$

Dirençlerin Paralel Bağlanması:

1) Akım Bölücü:

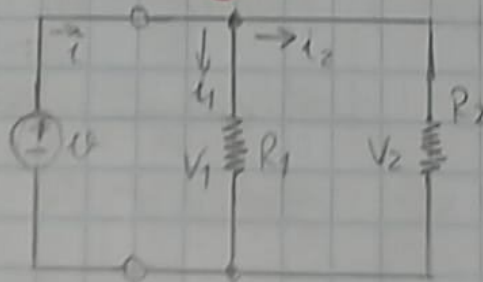
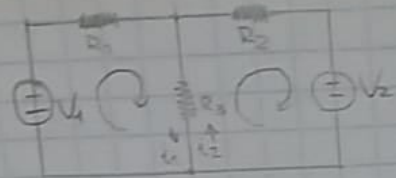
$$U_n = U \frac{R_0}{\sum_k R_k} \quad R_{es} \quad U_1 = U_2 = U$$




$$\text{KCK @ } M_1: -V_1 + i_1 R_1 - R_3(i_1 - i_2) = 0$$

$$i_1(R_1 + R_3) - i_2 R_3 = V_1$$

$$\text{KCK @ } M_2: -R_3(i_2 - i_1) + R_2 i_2 + V_2 = 0$$

$$-i_1 R_3 + i_2(R_2 + R_3) = -V_2$$

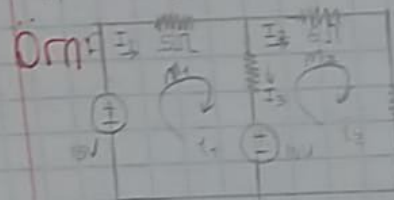

$$I_1, I_2 \text{ ve } I_3 = ?$$

$$\text{Çöz: } M_1: -15 + 5i_1 + 10(i_1 - i_2) = 0 = 0$$


$$3i_1 - 2i_2 = 1$$

$$M_2: -10 + 10(i_2 - i_1) + 6i_2 - 4i_2 = 0 \quad i_1 - 2i_2 = -1$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 1A \quad i_2 = 1A \quad I_1 = i_1 = 1A$$
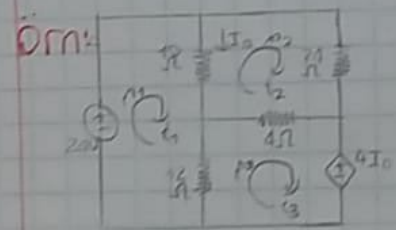
$$I_2 = i_2 = 1A \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0A$$



$$I_0 = ? \quad \text{Çöz: } M_1: -24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$$


$$11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12$$

$$M_2: 10(i_2 - i_1) + 24i_2 + 4(i_2 + i_3) = 0$$

$$-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0$$


$$(19) \quad M_3: 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) + 4I_0 = 0 \quad I_0 = i_1 - i_2$$
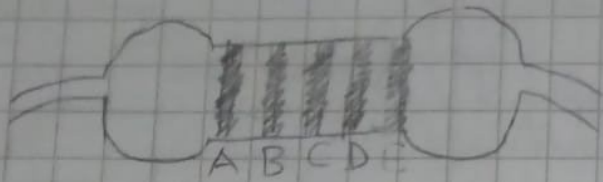
$$-i_1 - i_2 + 2i_3 = 0 \quad i_1 = 2.25A \quad i_2 = 0.75A \quad i_3 = 1.5A \quad I_0 = 1.5A$$



$$ABC \times 10^9 = E$$

## Kon dan sator:

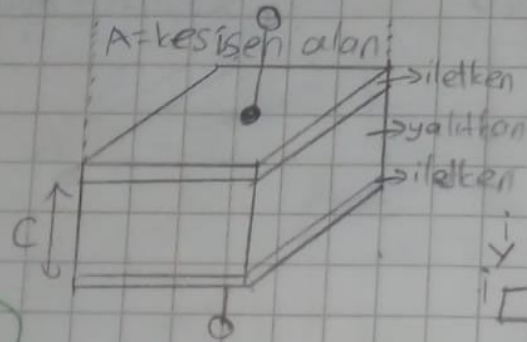

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$



$\epsilon$  → Farad (C)   
 $A$  → Alan   
 $d$  → mesafe   
 $\epsilon$  → dielektrik katsayısı

$$q = C \cdot U$$




$q$  → yük (C)   
 $U$  → gerilim (V)   
 $C$  → kapasitans (Farad, F)



24

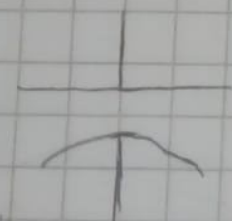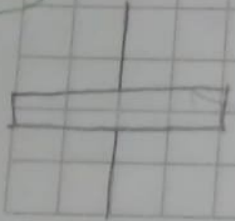

Elektrolitik

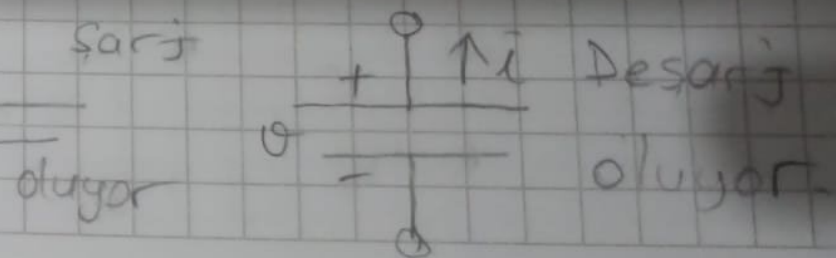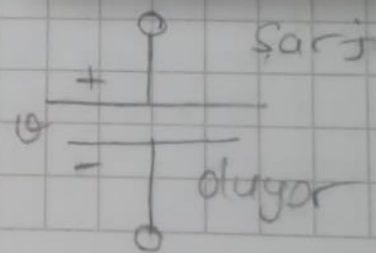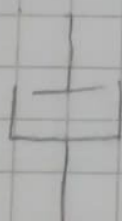


31

# Transistor


**BJT**

Akım - Akım

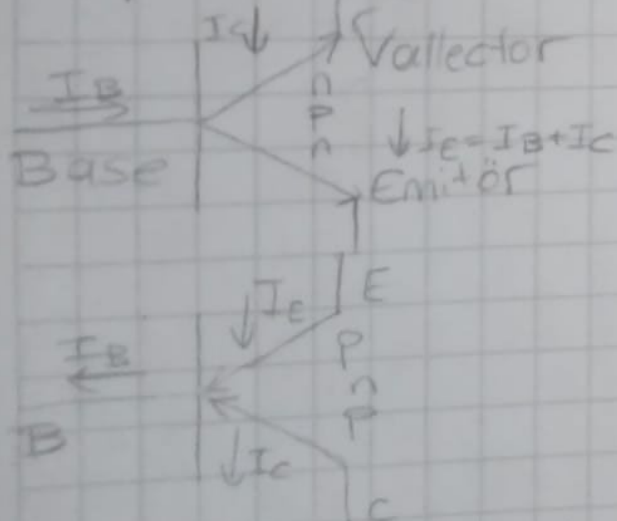


**FET**




Gerilim - Akım

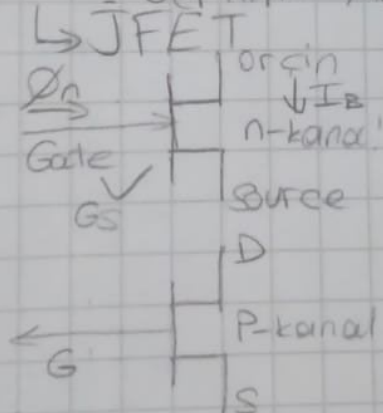


MOSFET

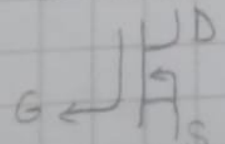

E-MOSFET

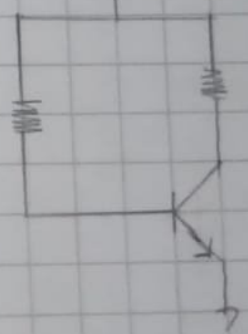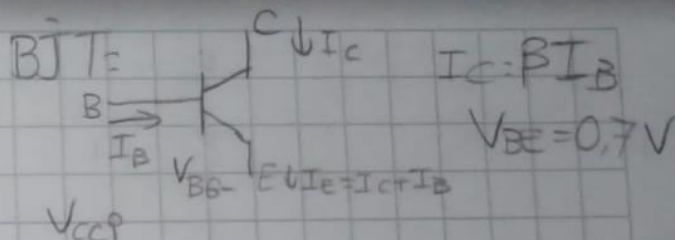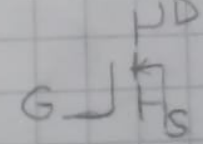


Örn:

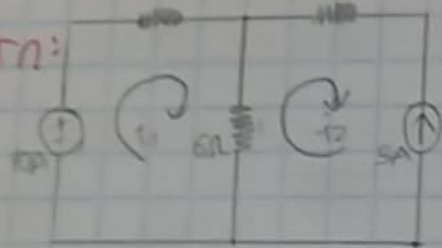

$$i_2 = -5A$$

$$-10 + 4i_1 + 6(i_1 - i_2) = 0 \quad i_1 = -2A$$

Öm:

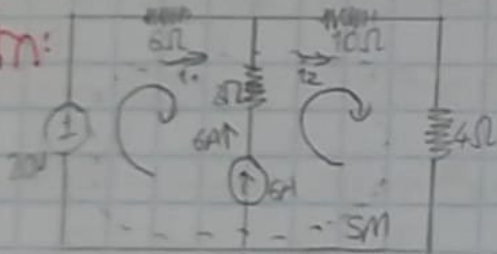


$$SM: -20 + 6i_1 + 10i_2 + 4i_2 = 0$$

$$6i_1 + 14i_2 = 20 \quad 6A = i_2 - i_1$$

$$i_1 = 3,2A \quad i_2 = 2,8A$$

SM:  
Süper  
meşinil

Öm:

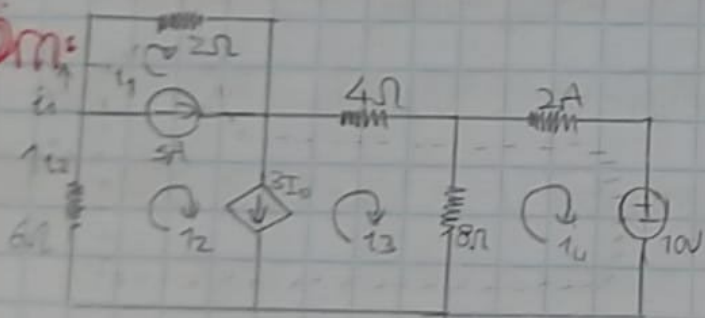

$$SM: 2i_2 + 4i_3 + 8(i_3 - i_4) + 6i_2 = 0$$

$$i_1 + 3i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 0$$

$$M_4 = 8(i_4 - i_3) + 2i_4 + 10 = 0$$

$$4i_3 - 5i_4 = 5 \quad 5A = i_2 - i_1 = 5$$


$$3I_0 = i_2 - i_3 = 3I_0 \quad I_0 = -i_4 \quad i_2 - i_3 + 3i_4 = 0$$

$$i = -7,5A \quad i_2 = -2,5A \quad I_0 = -i_4 = -2,143A$$


20

$$R = \rho A = 1.72 \cdot 10^{-8} \frac{\Omega \cdot m}{\frac{1}{100} m^2} = 9.9 \Omega$$

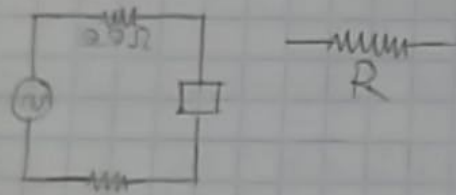**NOT:** Materyallerin akıma karşı kayabilme özelliklerini model-  
lenmekte kullanılan devre elemanlarına direnç denir.



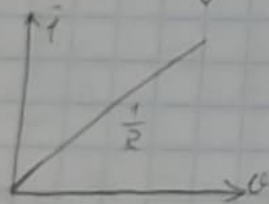**OHM Kanunu:** Bir direnç üzerindeki gerilim (V), bu direnç  
üzerinden geçen akım (I) ile doğru orantılıdır.



$$V = IR$$

$\downarrow$  volt       $\downarrow$  amper       $\downarrow$  ohm





Direnç  $0 \Omega$  ile  $\infty \Omega$   
aralığında bir değer alır.

$$R = 0 \Omega = \text{kısa devre} \Rightarrow V = iR \quad i \times 0 = 0V$$

$$R = \infty \Omega = \text{açık devre} \Rightarrow V = iR \quad i \times 0 \Rightarrow i = \frac{V}{\infty} = 0A$$


8

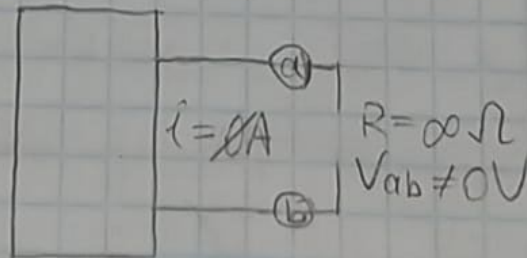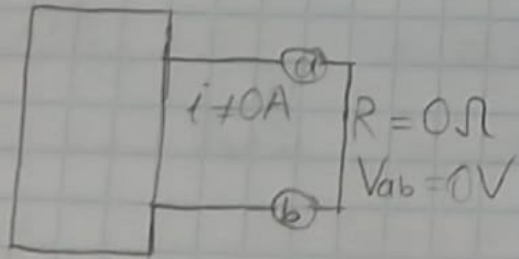

21

$$r = 2 \text{ mm} \quad l = 0.1 \text{ mm} \quad \rho_s = 6.4 \times 10^2 \quad A = \pi r^2 = \pi (2 \times 10^{-3})^2 = 12.56 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$
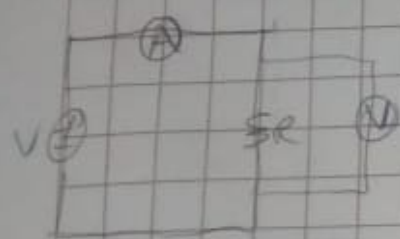
$$R = \rho_s \frac{l}{A} = 6.4 \times 10^2 \frac{0.1 \times 10^{-3}}{12.56 \times 10^{-6}} \approx 5 \text{ k}\Omega$$




$$-V + V_R = 0 \quad V_R = V$$

- 10V
- 2V
- 5V
- 8V
- 900V

- 2k
- 4k
- 1k
- 2mΩ
- 300Ω

- 5mA
- 0.5mA
- 5mA
- 4μA
- 3A

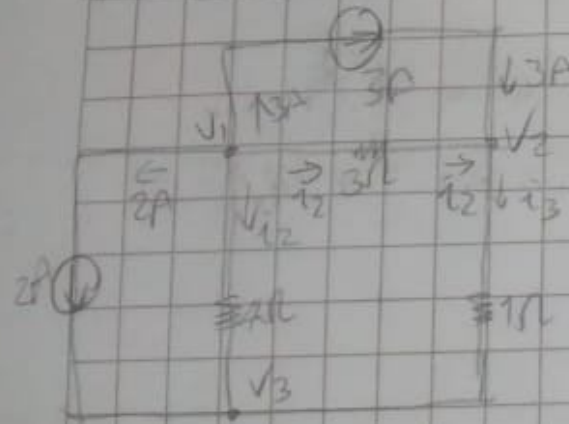- V<sub>2</sub>
- 10V
- 0V
- 5V
- 8V
- 900V





$$\textcircled{2} V_1 = i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$i_1 + i_2 = -5$$


$$\frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - V_2}{3} = -5$$

$$7V_1 - 4V_2 = -60$$

22

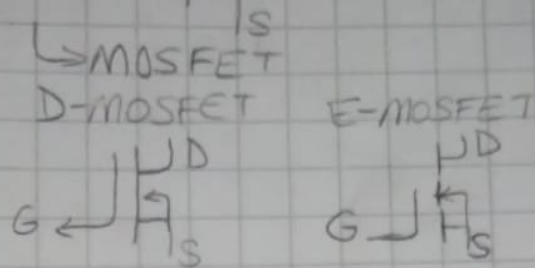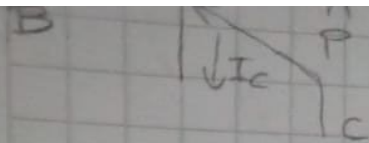

Öm:

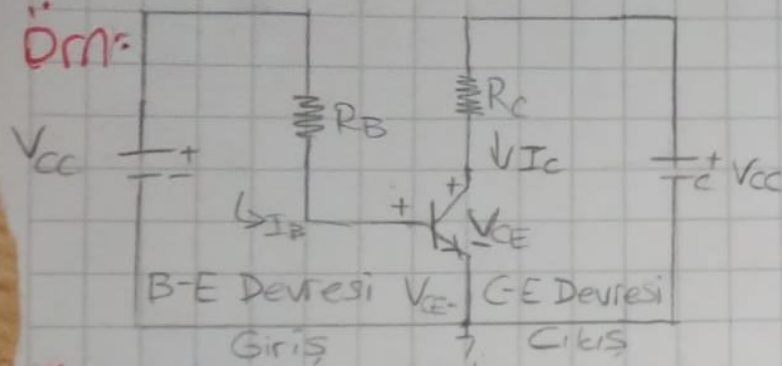

KGK: (B-E)




$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} = 0 \quad I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

KGK: (C-E)

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} = 0 \quad I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - \beta I_B R_C$$

Öm:

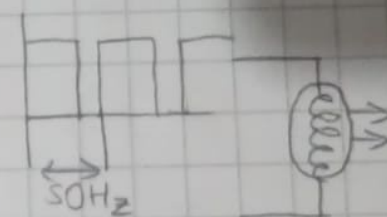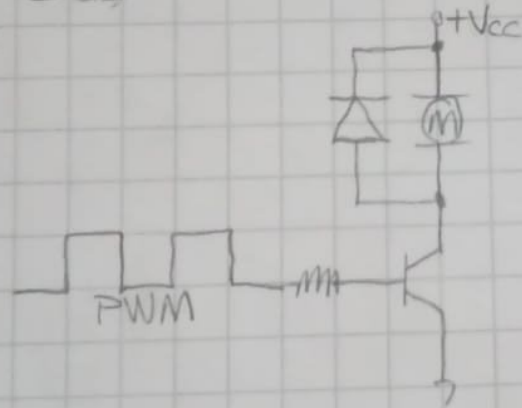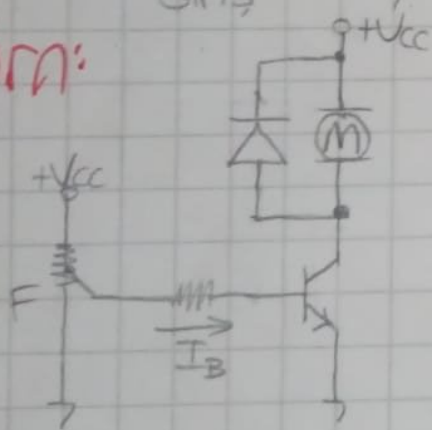


32

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v(t_0)$$


Eğer C üzerindeki gerilim değişmiyorsa, C üzerinden akım akmaz.

C üzerindeki gerilim aniden değişmez.

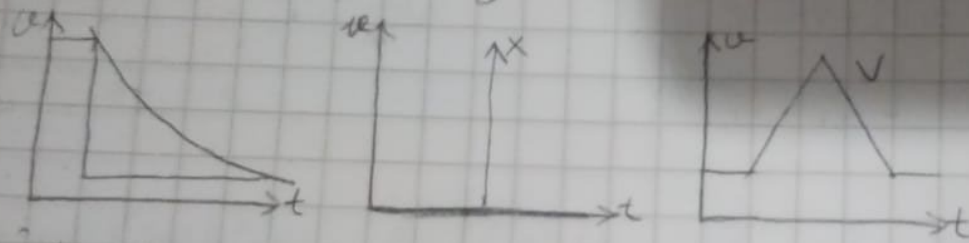

İdeal C güç tüketmez. Depolar ve depoladığını aktarır.

Pratik:



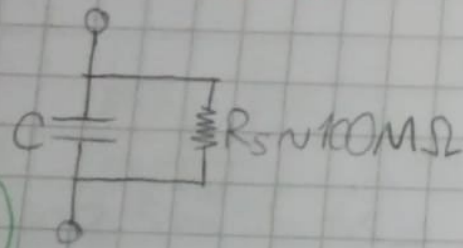


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

↓  
kapasitif  
rezistans  
(Ω)

↓  
frekans  
(Hz, 1/s)

↓  
kapasitans  
(F, 1/Ω)

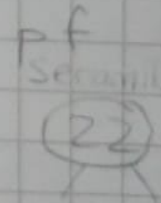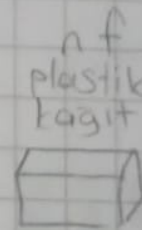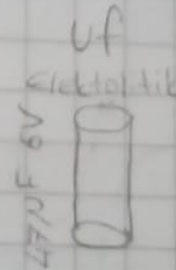

1V 100F  
C volt farad


4n7V 80C

223 ⇒ 22 nF


104... → 10 × 10<sup>4</sup> pF = 100 nF

Örn: C = 200 nF v(t) = 50t V  
100-500V

0 ≤ t ≤ 1  
1V t ≤ 2

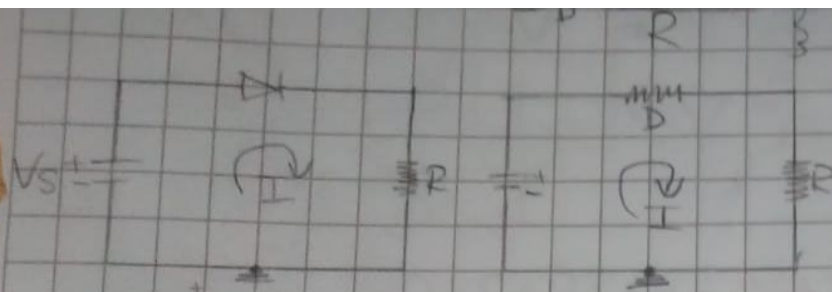


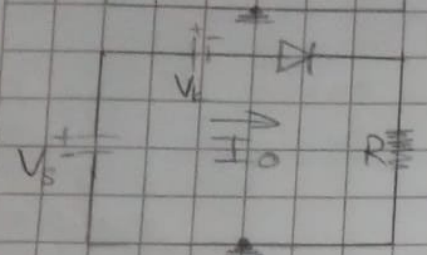Diyot Yönü = Akım yönü  
 Diyot iletimde olabilir.




$V_s > V_k$  : Diyot iletimde

$V_s \leq V_k$  : Diyot kesimde

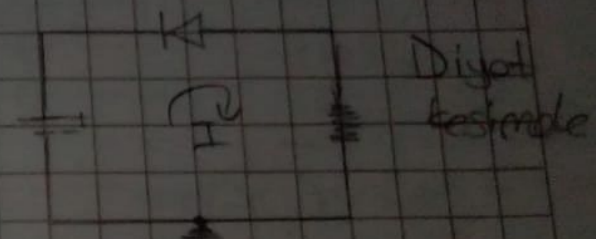

Diyot kesimde

Örn:

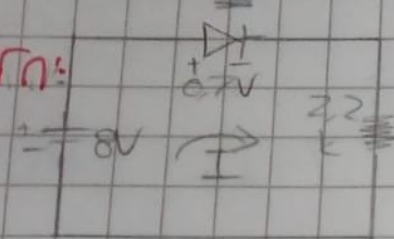


$V_D, V_R, I_0$  ? **Cöz:**  $8V > V_k = 0.7V$  diyot iletimde

$$K.G.K = -8 + 0.7 + I_D \cdot 2.2k = 0 \quad I_D = 3.32mA$$

$$V_R = I_D \cdot 2.2k = 7.3V$$

Örn:

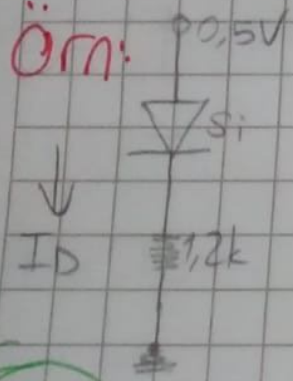

$V_D, V_R, V_I, V_s, V_k = ?$  **Cöz:**  $0.5V < 0.7V$  diyot kesimde

$$I_D = 0A \quad V_R = I_D \cdot 1.2k = 0V, \quad K.G.K = -0.5 + V_D + V_R = 0$$


$$V_D = 0.5V$$

28


$\frac{1}{C} \frac{dV}{dt} = \frac{V}{\tau}$   $4nF \rightarrow 4 \times 10^{-9} F$   $223 \Rightarrow 22 nF$   $104 \dots \rightarrow 10 \times 10^{-4} pF = 100 nF$

Örn:  $C = 200 nF$   $v(t) = 50t V$   $0 \leq t \leq 1$   
 $100 - 50t V$   $1 < t \leq 3$   
 $-200 + 50t V$   $3 < t \leq 4$   
 $0 V$   $4 < t$

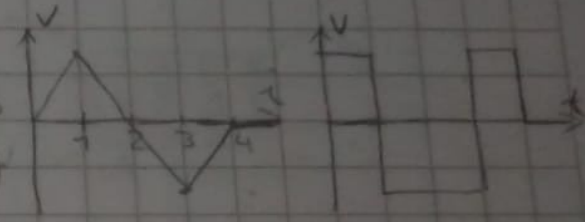
$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} = \begin{cases} 200 \times 10^{-6} \times \frac{d}{dt} 50t = 10 mA \\ 200 \times 10^{-6} \times \frac{d}{dt} (100 - 50t) = -10 mA \\ 200 \times 10^{-6} \times \frac{d}{dt} (-200 + 50t) = 10 mA \\ 0 mA \end{cases}$




Örn:

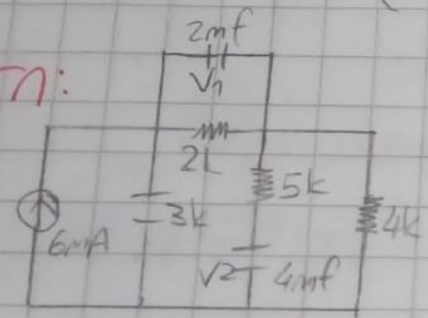

Çöz:

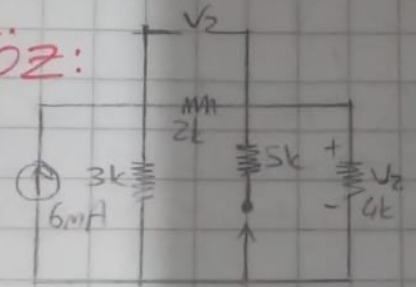

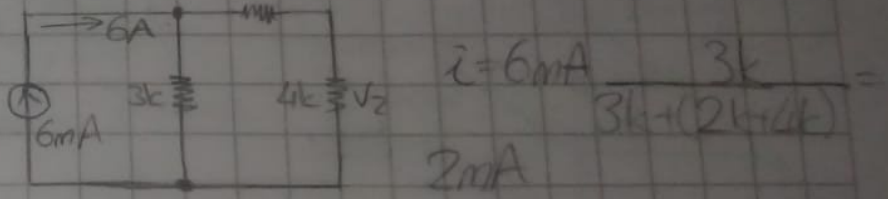
$V_1 = 2k \times i = 4V$   $V_2 = 4k \times 2mA = 8V$



Paralel C'ler:

26

## Diyotlar:

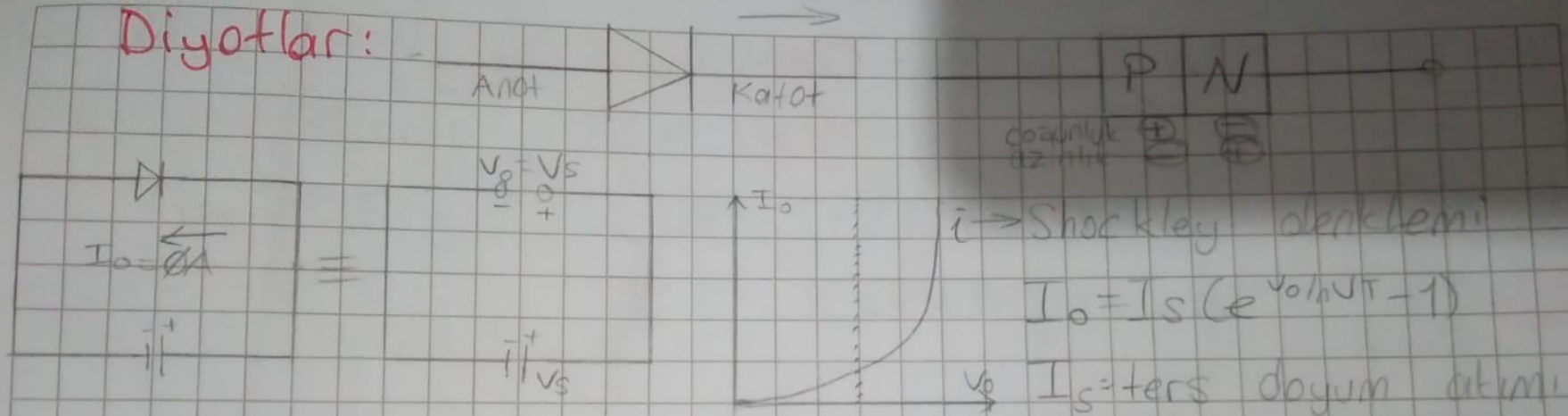


$i \rightarrow$  Shockley denklemi

$$I_0 = I_S (e^{V_0/nV_T} - 1)$$


$I_S$  = ters doyum akımı

$n$  = idealite faktörü  $V_T = \frac{kT}{q}$   $k$  = Boltzmann sabiti  $T_k$  = mutlak sıcaklık

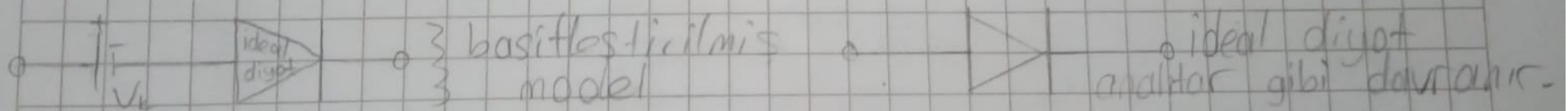$V_k = \{0.7V, S, 0.3V, Ge\}$   $q = e^-$  yükü




Örn:

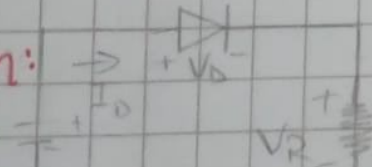

$$-V_S + V_0 + V_R = 0 \quad V + I_D R = V_S \quad I_D = \frac{V_S - V_0}{R}$$

$$I_D = \frac{V_S - V_k}{R} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Basitleştirilmiş} \\ \text{diyet} \end{array} \right\} \quad I_D = \frac{V_S}{R} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ideal} \\ \text{diyet} \end{array} \right\}$$

27

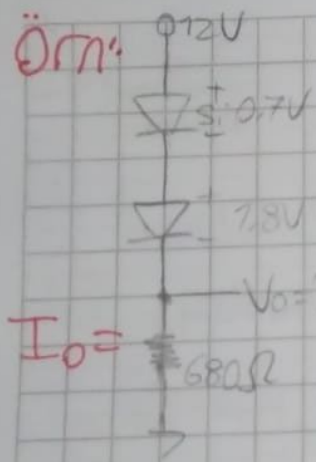


$V_S = ?$ ,  $I_D = ?$

Çöz:  $V_{K-LGD} = 1.8V$   $V_S > (V_{K-S1} + V_{K-LGD})$

$12V > (0.7 + 1.8)V$  diyotlar ilerde

$KGK: -12 + 0.7 + 1.8 + I_D \cdot 680 = 0$   $I_D = 13.97 \text{ mA}$

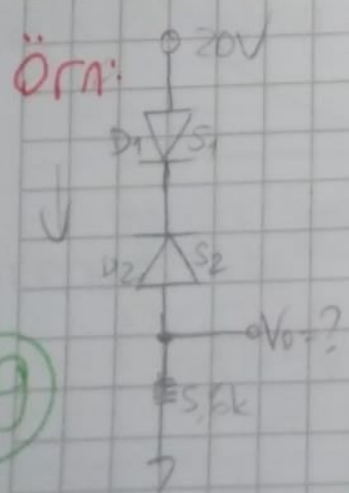$I_0 =$   $V_0 = ?$   $V_0 = I_D \cdot 680 \Omega = 9.5V$



$V_{D1}, V_{D2}, V_0 = ?$

Çöz:  $I_D = 0A$   $V_R = 0.7V = V_{D1}$   
 $V_{D2} = 1.8V$   $V_0 = 0V$

(29)

Örnek:

$$2V_1 + V_2 = -20 \quad V_2 - V_1 = 2 \quad V_1 = -7.333V$$



$$V_2 = -5,333V$$


$$\frac{V_1 - V_4}{3} + \frac{V_1}{2} - \frac{V_3 - V_2}{5} = 10 \quad 5V_1 + V_2 - V_3 - 2V_4 = 60$$

$$4V_1 + 2V_2 - 5V_3 - 16V_4 = 0$$

$$3V_1 - V_3 - 2V_4 = 0 \quad V_1 = 26,67V \quad V_2 = 6,67V \quad V_3 = 173,33V \quad V_4 = 46,67V$$

## Göz Analizi Yöntemi:

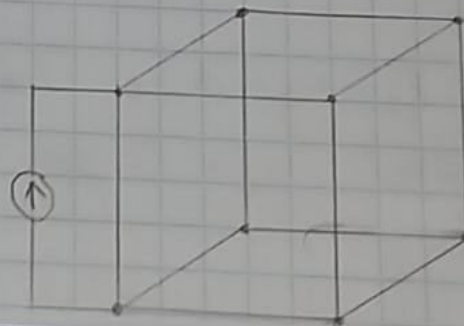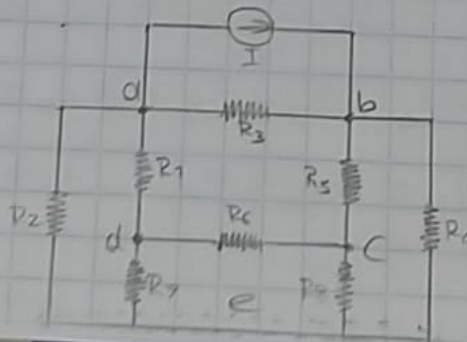

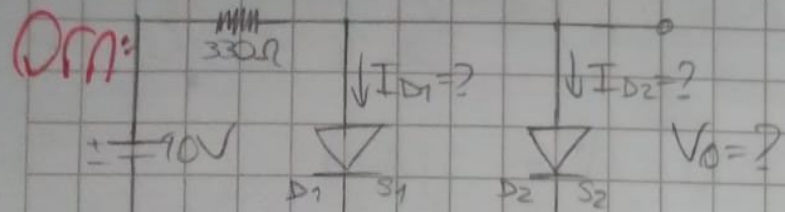


Çöz:

$$V_0 = 0.7V \quad 10V > 0.7V$$

$$I_1 = \frac{10 - 0.7}{330} = 28.18 \text{ mA}$$

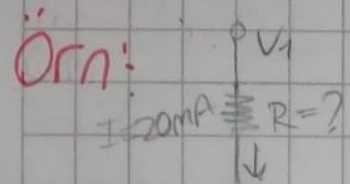
$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_1}{2} = 14.09 \text{ mA}$$



Çöz:  $V_{KLED} = 2V$

KGK:  $-8 + IR + 2 = 0$

$$R = \frac{8-2}{I} = 300\Omega$$

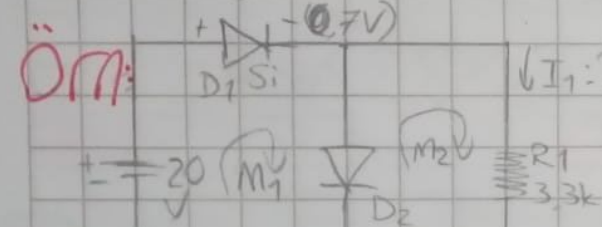

Çöz:  $M_1 = -20 + 0.7 + 0.7 + I_2 \cdot 5.6k = 0$

$$I_2 = 3.32 \text{ mA} \quad M_2 = -0.7 + I_1 \cdot 3.3k = 0$$

$$I_1 = 0.212 \text{ mA} \quad I_2 = I_1 + I_{D2} \quad 332 - 0.212 = I_{D2} = 3.108 \text{ mA}$$

